

# Índice

Prólogo .....	xiii
Convenciones utilizadas en este libro .....	xv
Agradecimientos .....	xvii
Marcas registradas.....	xviii
<b>Capítulo 1. INICIO CON ARDUINO DESDE CERO.....</b>	<b>1</b>
1.1 ¿Qué es Arduino y para qué sirve? .....	1
1.2 Configuración e instalación.....	5
1.2.1 <i>Instalación del entorno de desarrollo (IDE).....</i>	5
1.2.2 <i>Instalación de los drivers de nuestro Arduino.....</i>	7
1.2.3 <i>Instalación de los drivers bajo entorno                 Windows (XP, Vista, Windows 7 y 8) .....</i>	8
1.3 Una primera práctica: parpadeo de un LED .....	10
1.4 ¿Qué tipo de Arduino escoger? .....	19
1.5 Herramientas útiles para desarrollar tus proyectos .....	31
1.5.1 <i>Herramientas hardware.....</i>	31
1.5.2 <i>Herramientas software .....</i>	34
<b>Capítulo 2. EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE ARDUINO.....</b>	<b>37</b>
2.1 Introducción al concepto de programación.....	37
2.2 Cuerpo de un programa en Arduino .....	41
2.2.1 <i>Estructuras .....</i>	41
2.2.2 <i>Variables .....</i>	42
2.2.3 <i>Operadores matemáticos, lógicos y booleanos .....</i>	44
2.2.4 <i>Estructuras de control: condicionales y ciclos .....</i>	45
2.2.5 <i>Funciones .....</i>	50

<b>Capítulo 3. TRASMISIÓN SERIE EN ARDUINO .....</b>	<b>51</b>
<b>Capítulo 4. LAS ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES.....</b>	<b>55</b>
4.1 Funcionamiento de los interruptores, pulsadores y potenciómetros .....	56
4.2 Práctica 1: encendiendo y apagando varios leds .....	61
4.3 Práctica 2: controlando el encendido de un LED mediante un interruptor.....	67
4.4 Práctica 3: control de dos semáforos. Un proyecto completo con LED y pulsadores.....	71
4.5 Práctica 4: contador de pulsaciones .....	82
4.6 ¿Qué es eso del PWM? .....	85
4.6.1 <i>Práctica 5: variando la luminosidad de un LED.....</i>	86
4.6.2 <i>Funcionamiento de un pequeño altavoz.....</i>	88
4.6.3 <i>Práctica 6 y práctica 7: haciendo sonar un altavoz .....</i>	89
4.7 Introducción a las interrupciones en Arduino .....	93
4.7.1 <i>Práctica 8: control de un LED mediante un pulsador             sin interrupciones.....</i>	95
4.7.2 <i>Práctica 9: control de un LED mediante un pulsador             con interrupciones .....</i>	96
<b>Capítulo 5. LAS ENTRADAS ANALÓGICAS .....</b>	<b>101</b>
5.1 Un poco de teoría analógica. El potenciómetro .....	103
5.1.1 <i>Práctica 10: el potenciómetro y Arduino .....</i>	103
5.2 Funcionamiento de un transductor piezoelectrónico.....	107
5.2.1 <i>Práctica 11: monotorizando un transductor piezoelectrónico.....</i>	108
5.2.2 <i>Práctica 12: tocando música con el zumbador .....</i>	110
<b>Capítulo 6. SENSORES BÁSICOS DE LUZ, TEMPERATURA, DISTANCIA Y PRESENCIA.....</b>	<b>113</b>
6.1 Práctica 13: funcionamiento de la LDR .....	113
6.2 Práctica 14: funcionamiento del sensor de temperatura .....	116

6.3 Práctica 15: funcionamiento del sensor de distancia por ultrasonidos....	122
6.4 Práctica 16: funcionamiento de un sensor de movimiento .....	126
<b>Capítulo 7. EXTENDIENDO ARDUINO CON LIBRERÍAS.....</b>	<b>131</b>
7.1 Librerías <i>core</i> .....	132
7.2 Librerías estándar.....	133
7.3 Librerías contributivas.....	146
7.4 Extendiendo el Arduino con <i>shields</i> .....	147
<b>Capítulo 8. VISUALIZANDO DATOS CON EL LCD.....</b>	<b>153</b>
8.1 Funcionamiento del LCD paralelo. El HD44780 de Hitachi .....	158
8.1.1 <i>Práctica 17: el HD44780 de Hitachi</i> .....	160
8.1.2 <i>Práctica 18: diseñando caracteres a medida</i> .....	163
8.2 Funcionamiento del LCD serie .....	164
8.2.1 <i>Práctica 19: mostrando texto con el LCD serie</i> .....	167
8.3 Funcionamiento del LCD gráfico. El KS0108.....	168
8.3.1 <i>Práctica 20: utilizando un GLCD</i> .....	171
8.3.2 <i>Práctica 21: mostrando texto en un GLCD</i> .....	172
8.3.3 <i>Práctica 22: visualizando nuestras propias imágenes</i> .....	176
<b>Capítulo 9. CONTROL DE MOTORES CON ARDUINO .....</b>	<b>179</b>
9.1 Funcionamiento de un motor de continua (DC) .....	179
9.2 Práctica 23: haciendo girar un motor DC.....	182
9.3 ¡Más madera! El puente H y el integrado L293D .....	184
9.3.1 <i>Práctica 24: control del giro de un motor DC utilizando el L293D</i> ....	187
9.3.2 <i>Práctica 25: control total de un motor DC utilizando el L293D</i> .....	190
9.4 Funcionamiento de un motor paso a paso (PAP) .....	193
9.4.1 <i>Práctica 26: giro de un motor PAP unipolar utilizando el ULN2003A</i> .....	197
9.4.2 <i>Librería "Steeper.h": simplificando las cosas</i> .....	199

9.4.3 Práctica 27: control básico de un motor PAP bipolar utilizando el L293D.....	201
9.4.4 Práctica 28: utilizando la librería "Stepper.h" en un PAP unipolar...	203
9.5 Funcionamiento de un servomotor (SERVO) .....	205
9.5.1 Librería "Servo.h": simplificando las cosas .....	205
9.5.2 Práctica 29: control básico de un SERVO .....	207
9.6 ¡Más caña con el motor brushless!.....	209
9.6.1 Práctica 30: control básico de un motor brushless .....	212
9.7 Haciéndolo todo más fácil con las shields.....	213
9.7.1 Práctica 31: utilizando la Arduino Motor Shield .....	215
<b>Capítulo 10. BUSES DE DATOS .....</b>	<b>217</b>
10.1 EL BUS I2C .....	217
10.1.1 Práctica 32: utilización de la memoria I2C 24LC512 .....	219
10.1.2 Práctica 33: expandiendo los puertos con el I2C MCP23017.....	225
10.1.3 Práctica 34: midiendo el tiempo con el I2C DS1307.....	228
10.2 El bus SPI .....	232
10.2.1 Práctica 35: utilizando el potenciómetro digital SPI AD5206 .....	234
<b>Capítulo 11. COMUNICACIONES INALÁMBRICAS .....</b>	<b>239</b>
11.1 Comunicaciones inalámbricas XBee.....	239
11.1.1 Configuración de los módulos XBee .....	242
11.1.2 Práctica 36: aviso sonoro inalámbrico .....	245
11.1.3 Práctica 37: visualización remota de temperaturas .....	250
11.2 Comunicaciones inalámbricas bluetooth .....	253
11.2.1 Configuración de los módulos bluetooth Bee .....	256
<b>Capítulo 12. ARDUINO Y EL INTERNET DE LAS COSAS.....</b>	<b>261</b>
12.1 Características de la Arduino Ethernet shield .....	263
12.1.1 La librería Ethernet .....	266

12.1.2 Práctica 38: implementando un Arduino web Server .....	269
12.1.3 Práctica 39: comunicándose con Twitter .....	277
12.2 Características de la Arduino wifi shield .....	282
12.2.1 La librería wifi .....	283
12.2.2 Práctica 40: escaneando tu red inalámbrica WiFi .....	285
12.3 El servidor de datos Xively .....	290
12.3.1 Práctica 41: monotorizando temperaturas con el servidor Xively.....	294
12.4 El servidor de datos Plotly.....	299
12.4.1 Práctica 42: adquisición y visualización de datos en Plotly .....	301
12.4.1.1 El sensor de temperatura/humedad DHT22 .....	301
12.5 Arduino Yun.....	306
12.5.1 Arduino Yun y el servidor Temboo .....	313
12.5.2 Práctica 43: envío de correos electrónicos con Temboo .....	313
12.5.3 Práctica 44: utilizando el sensor DHT22 y una hoja de cálculo con Temboo .....	319
12.5.4 Práctica 45: utilizando el YUN para controlar un LED.....	322
12.5.5 Utilizando el YUN y Temboo con el generador mágico de código .....	328
<b>Capítulo 13. ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN .....</b>	<b>331</b>
13.1 Entorno gráfico de programación S4A.....	331
13.1.1 Práctica 46: intermitencia de un LED .....	334
13.1.2 Práctica 47: variación de la intermitencia de un LED.....	336
13.1.3 Práctica 48: control de un LED con un interruptor.....	337
13.1.4 Práctica 49: gobierno de un LED mediante un pulsador virtual.....	338
13.1.5 Práctica 50: control de un semáforo.....	341
13.1.6 Práctica 51: control de un motor Servo .....	343
13.1.7 Práctica 52: LM35 como termostato .....	344

13.2 Entorno gráfico de programación LabVIEW.....	346
13.2.1 Práctica 53: control simple de un LED.....	352
13.2.2 Práctica 54: lectura y escritura de valores en Arduino .....	358
13.2.3 Práctica 55: intermitencia de un LED .....	360
13.2.4 Práctica 56: control de una salida analógica PWM.....	362
13.2.5 Práctica 57: control de la velocidad y sentido de un Motor DC.....	363
13.2.6 Práctica 58: medida de temperatura con un LM35 .....	366
13.2.7 Práctica 59: control de un motor paso a paso (PAP) .....	367
13.2.8 Práctica 60: control de un LCD .....	368
<b>Apéndice I. PROTEUS Y ARDUINO.....</b>	<b>373</b>